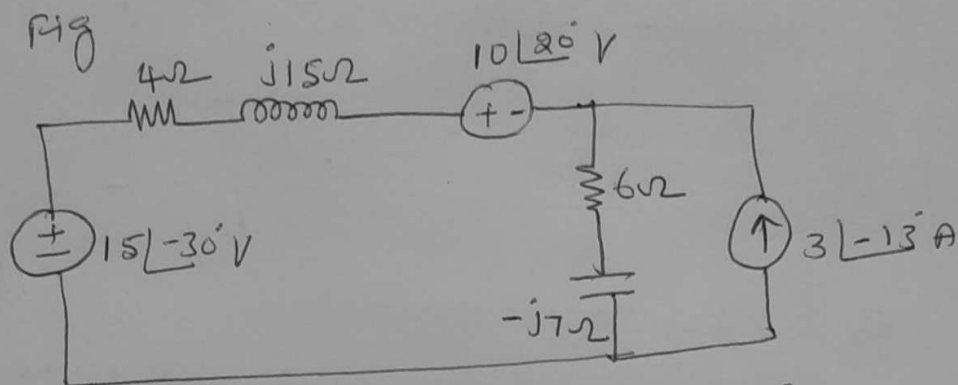



AC source problems

Ex: Find the mesh currents for the circuit shown in Fig




Ans: $I_1 = 1.28 \angle 85.5^\circ \text{ A}$, $I_2 = -3 \angle -13^\circ$

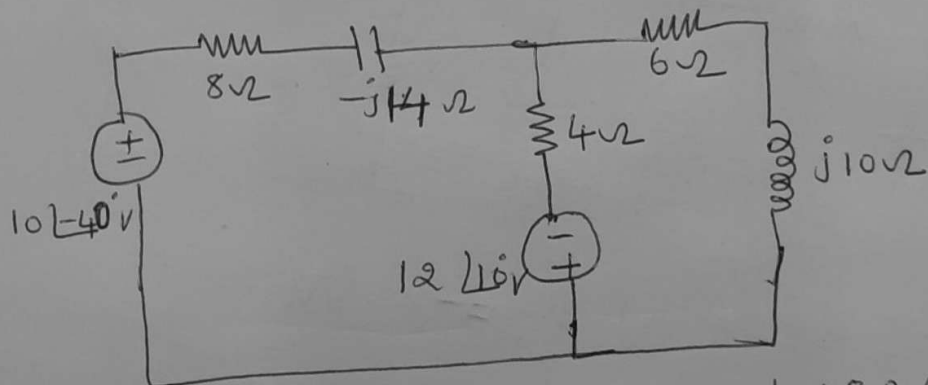Ex: Solve mesh currents for the circuit shown in Fig




Ans: $I_1 = 0.97 \angle 41.5^\circ \text{ A}$, $I_2 = -0.63 \angle -48.2^\circ \text{ A}$

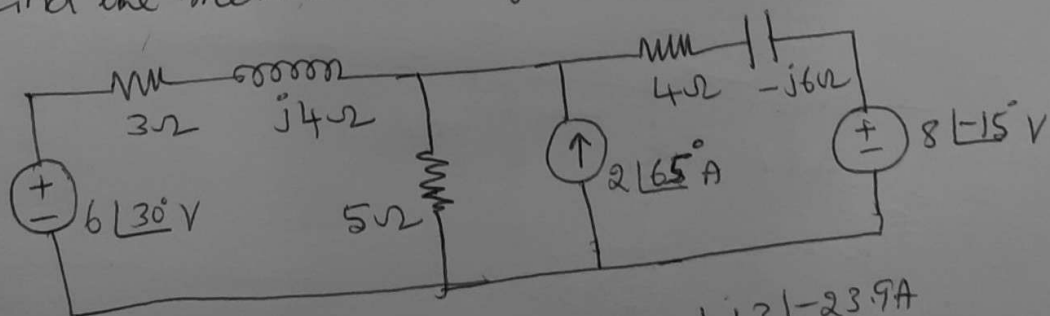Ex: Find the mesh currents for the circuit shown in Fig



Ans: $I_1 = -0.63 \angle 15.6^\circ \text{ A}$, $I_2 = -1.13 \angle -23.9^\circ$
 $I_3 = -2.31 \angle 35.9^\circ \text{ A}$

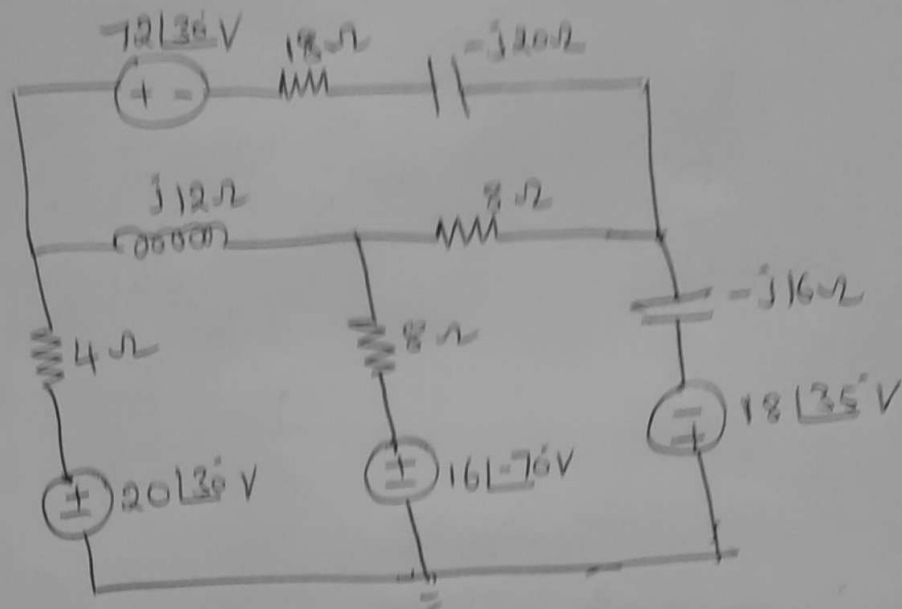Ex: Use mesh analysis to solve for the currents i_1 and i_2 in the circuit shown in Fig.




Ans: $I_1 = 2.07 \angle -26.6^\circ \text{ A}$, $I_2 = 1.38 \angle 7.36^\circ \text{ A}$
 $I_3 = 1.53 \angle -14.6^\circ \text{ A}$

Ex: Show a circuit that corresponds to the following mesh equations.


$$(17 - j4)I_1 - (11 + j5)I_2 = 6 \angle 30^\circ$$

$$-(11 + j5)I_1 + (18 + j7)I_2 = -8 \angle 30^\circ$$

Ans.

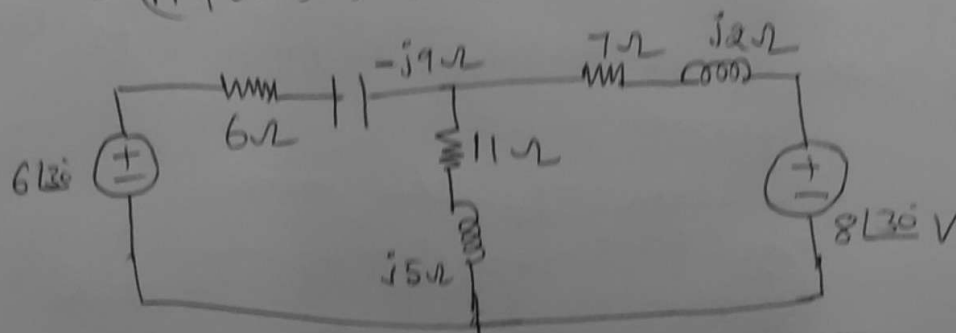


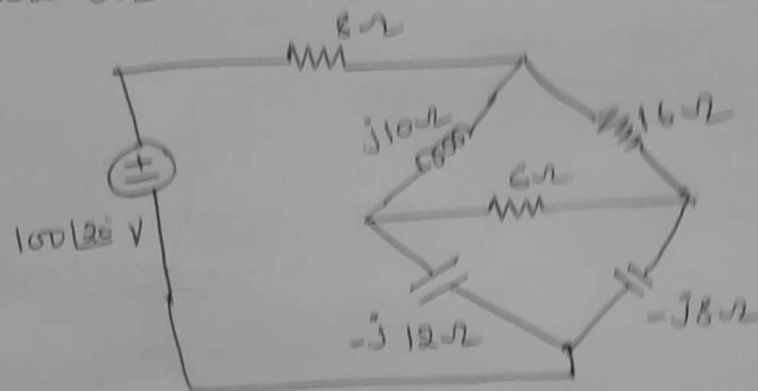Ex: use loop analysis to solve for the current flowing thro' 6Ω resistor in the ckt




Ans: $I = 3.62 \angle -45.8^\circ \text{ A}$

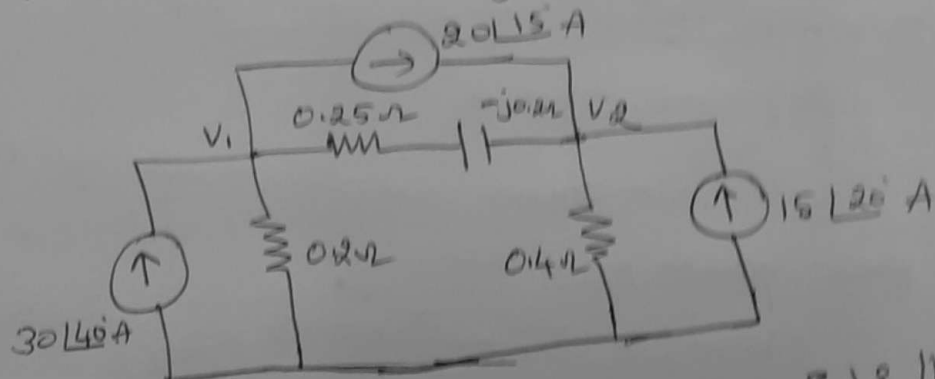Ex: Find the node voltages in the circuit shown in fig



Ans: $V_1 = 5.13 \angle 47.3^\circ \text{ V}$ and $V_2 = 8.18 \angle 15.7^\circ \text{ V}$

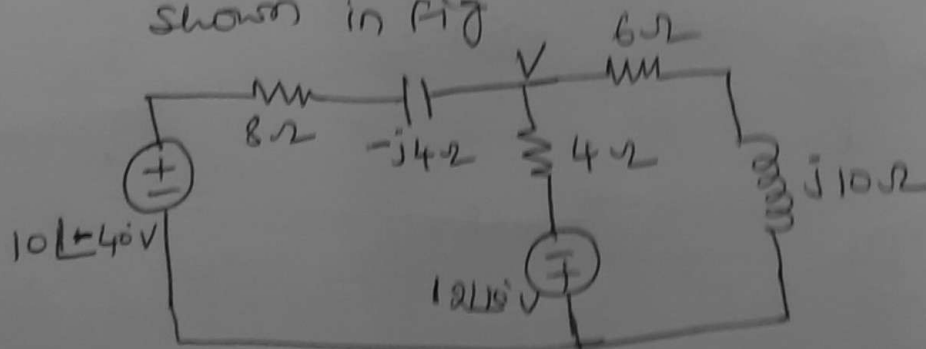Ex: use nodal analysis to find V for the circuit shown in fig



Ans: $V = -7.35 \angle 10.8^\circ \text{ V}$